МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

Кафедра «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе бакалавра

на тему «Проектирование элементов с фрактальным импедансом на основе резистивноемкостных элементов со структурой слоев вида C-R-NC»

Студент гр. Б08-071-1 Руководитель, д.т.н., профессор Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент И.В. Князев П.А. Ушаков В.А. Глушков

Ижевск 2020

Список условных обозначений и сокращений

- АЧХ амплитудно-частотная характеристика;
- ГПИ графический пользовательский интерфейс;
- ДИД дробное интегрирование/дифференцирование;
- КД конструкторская документация;
- УГО условные графические обозначения;
- ФИ фрактальный импеданс;
- ФЧХ фазо-частотная характеристика;
- ЭВМ электронно-вычислительная машина;
- ЭДС электродвижущая сила;
- ЭРП элементы с распределенными параметрами;
- ЭФИ элементы с фрактальным импедансом.

| Список условных обозначений и сокращений |
|--|
| Введение |
| ГЛАВА 1 Обоснование необходимости реализации проекта5 |
| ГЛАВА 2 Описание математической модели10 |
| 2.1 Постановка задачи анализа ЭФИ на основе многослойной резистивно-емкостной среды C-R-NC структуры10 |
| 2.2 Основные уравнения многополюсника в форме у-параметров13 |
| 2.3 Метод многополюсных подсхем |
| 2.4 Преобразование матрицы у-параметров в матрицу z-параметров18 |
| 2.5 Разработка алгоритма и программы анализа ЭФИ на основе у-параметров19 |
| 2.5.1 Генерирование вариантов схем включения четырехполюсников19 |
| 2.5.2 Блок-схема программы анализа |
| ГЛАВА 3 Разработка программы синтеза ЭФИ в среде MATLAB22 |
| 3.1 Разработка программы отбора вариантов схем включения С-R-NC ЭРП, удовлетворяющих заданным требованиям22 |
| 3.2 Разработка программы оптимизации параметров С-R-NC ЭРП N и L23 |
| 3.3 Проверка адекватности результатов программы синтеза на основе C-R-NC ЭРП25 |
| 3.4 Разработка интерфейса программы27 |
| ГЛАВА 4 Разработка конструкции ЭФИ на основе RC-ЭРП со структурой слоев вида C-R- NC |
| Заключение |
| Список использованных источников |
| Приложение А |
| Приложение Б |

Оглавление

Введение

Теория фракталов совместно с теорией дробных операторов интегрирования/дифференцирования и фрактальная трактовка самых разнообразных задач, возникающих в различных областях науки и техники, не обошли стороной и современную радиотехнику. Появившиеся термины «фрактальная радиофизика», «фрактальная радиолокация», «фрактальная радиоэлектроника» отражают принципиально иной подход к представлению составляющих электрических сигналов И электромагнитного поля.

Во многих практических задачах, когда их математическая формулировка вызывает затруднение или не требуется их аналитическое решение, а необходимо знать лишь реакцию динамической системы на некоторое входное воздействие, широко используется аналоговое схемотехническое моделирование. Однако в случае систем дробного порядка его реализация требует наличия специфических двухполюсных пассивных элементов, в которых связь между током и напряжением описывается дифференциальным уравнением дробного порядка. Показано, что в таких элементах импеданс зависит от частоты не в целой степени, как у обычных емкостных или индуктивных элементов, а в дробной степени α (0 < α < 1). Поэтому такие элементы в работе мы назвали элементами с фрактальным импедансом (ЭФИ).

Достаточно полный обзор конструктивно-технологических вариантов ЭФИ, существующих в настоящее время, их основные характеристики и области применения с некоторыми примерами приведены в [1].

Практическое изготовление образцов ЭФИ со структурой слоев R-C-NR (резистивный слой R, диэлектрик C, резистивный слой NR) и применение их для создания фрактальных функциональных устройств радиоэлектроники вскрыло некоторые недостатки таких элементов. На наш взгляд, устранить или существенно уменьшить проявление этих недостатков можно использованием для синтеза ЭФИ RC-ЭРП с другой структурой слоев, а именно, со структурой слоев вида 0-C-R-NC-0 (обкладка, диэлектрик C, резистор R, диэлектрик NC, обкладка). В дальнейшем, для простоты будет называть этот вид слоев C-R-NC.

Однако, проблема состоит в том, что при замене в синтезированном ЭФИ R-C-NR ЭРП на C-R-NC ЭРП фрактальные свойства получившегося двухполюсника теряются. Поэтому для синтеза ЭФИ на основе C-R-NC ЭРП, требуется разработка другой программы синтеза, что и является целью данной работы.

4

ГЛАВА 1 Обоснование необходимости реализации проекта

В настоящее время невозможно представить себе электрические И радиоэлектронные устройства без таких пассивных элементов как резисторы (R), конденсаторы (С) и катушки индуктивности (L). Наличие этих элементов позволило создать современные средства связи, системы радиовещания И телевидения, вычислительную технику, которые являются основой современных информационных технологий, определяют научно-технический прогресс.

В научных исследованиях широко применяется аналоговое моделирование. Оно основано на том, что дифференциальные уравнения, описывающие динамические процессы в электрических цепях, подобны дифференциальным уравнениям, которые описывают динамические процессы в механике, физике твердого тела, в теплотехнике, гидравлике и в других системах распределенной природы.

Современные R-, C- и L-элементы, прошли долгий путь развития, начиная с первых опытов с электричеством. Многие тысячи ученых, конструкторов, технологов во всех странах занимались совершенствованием этих элементов. И этот процесс не прекращается и в настоящее время.

Обобщая результаты многочисленных теоретических (математических) и экспериментальных исследований, начало которым было положено еще в конце XVII-го века, Б. Мандельброт опубликовал пионерскую работу о фрактальной геометрии природы [2]. Эта работа произвела революционные изменения во взглядах ученых на структуру и свойства природных объектов. Для описания характеристик и свойств объектов в соответствии с их фрактальной природой потребовался новый математический аппарат - дробные исчисления [3].

Вот далеко неполный перечень задач, в которых появляются и оказываются эффективными уравнения с дробными производными:

- классическая механика (обратные задачи);
- гидродинамика (движение тела в вязкой жидкости);
- теплопроводность (динамика тепловых потоков);
- диффузия (электрохимический анализ поверхностей электродов);
- динамика турбулентной среды;
- теория фазовых переходов;
- просачивание в пористых жидкостях;
- вязкоупругость (реология полимеров);
- недебаевская релаксация в диэлектриках;

- аномальный перенос заряда в неупорядоченных полупроводниках;
- статическая оптика;
- радиофизика и радиотехника;
- теория управления динамических систем;
- резонансное излучение и диффузионные процессы в плазме;
- динамический хаос;
- геология (землетрясение) и др.

Обширная библиография по этим вопросам дана в работах российских ученых Потапова А.А. [4] и Учайкина В.В. [5].

Во всех этих областях для исследования поведения систем широко применяется аналоговое моделирование, используя схемотехнические модели, отражающие динамику процессов, происходящих в реальных объектах. Однако, как показали многочисленные линамика реальных объектов более точно исследования, описывается дифференциальными уравнениями дробного порядка [6]. Поэтому аналоговые модели таких объектов, составленные только из R-, C- и L-элементов не отражают истинную природу исследуемых объектов, характеризующихся дробной динамикой. По этой причине в середине ХХ века для моделирования кинетики электрохимических процессов в аналоговые модели стали вводить так называемые элементы Варбурга – эквивалентные элементы электрической цепи. Элементы Варбурга моделируют диффузионные процессы и характеризуются зависимостью импеданса от частоты в степени 0,5 [7]. В общем случае элементы, имеющие дробно-степенную зависимость импеданса от частоты вида $Z_{F}^{\iota} = (1/\omega^{\alpha} C_{\alpha}) e^{-j \alpha \pi/2}$, где ω – круговая частота, $0 < \alpha < 1$, C_{α} – константа, имеющая смысл фрактальной емкости, получили название «элементы с постоянной фазой (constant phase elements - CPE)» или элементы с фрактальным импедансом (ЭФИ).

Наличие ЭФИ позволяет выполнять аналоговые операции дробного интегрирования и дифференцирования, которые, по аналогии с интегрированием и дифференцированием целого порядка, могли бы существенно расширить возможности анализа сигналов, формируемых как объектами живой, так и неживой природы (как правило, фрактальных). Кроме того, в аналоговых системах управления, в которых широко используются дифференцирующие и интегрирующие звенья и частотноизбирательные фильтры в цепях прямой и обратной передачи, звенья с дробным порядком интегрирования и дифференцирования позволяют создавать более робастные системы управления, адаптирующиеся к изменениям свойств объекта управления и к внешним помехам в режиме реального времени.

Несмотря на необходимость применения элементов с постоянной фазой в аналоговых моделях, в системах управления и в системах идентификации параметров объектов, характеризующихся дробной динамикой, такая элементная база, которая бы де факто пополнила набор классических пассивных элементов, до сих пор не создана.

Первые официальные попытки создания таких элементов и их использования в электронных устройствах можно отнести к пионерским работам казанской школы электрохимических преобразователей [8]. ЭФИ были созданы основе на электрохимических диодов. Но, с появлением интегральных микросхем, такие ЭФИ не могли быть встроены в эти схемы как из-за габаритов, так и из-за совершенно несовместимых технологий изготовления. Поэтому в работе [9] был предложен метод синтеза двухполюсника, имеющего импеданс с постоянной фазой в ограниченном диапазоне частот в виде лестничной многозвенной цепи (*рисунок 1.1*), состоящей из обычных R- и C-элементов. Этот способ создания ЭФИ нашел широкое применение в экспериментальных исследованиях, при которых не требовалось создавать промышленно тиражируемые изделия.



Рисунок 1.1. Лестничная цепь, RC-цепь

Однако как основа для создания коммерческих ЭФИ такой подход имеет ряд недостатков. Во-первых, потому что это не элемент, а сборочный узел (*рисунок 1.2*), не обладающий компактностью, надежностью и низкой стоимостью отдельного элемента (как резистора или конденсатора). Во-вторых, для получения постоянства фазы импеданса в определенном диапазоне частот требовалось большое число (несколько десятков) дискретных элементов с номиналами, отличающимися на два-три порядка, и с точностью, превышающей точности номиналов стандартных резисторов и конденсаторов.



Рисунок 1.2. Конструкция ЭФИ на основе *RC*-элементов для аппроксимирующей функции импеданса 20-го порядка

В настоящее время разрабатываются и другие конструктивно-технологические варианты ЭФИ. Они построены на использовании электрохимических процессов, на некоторых свойствах композиционных материалов, на использовании RC-структур, имеющих топологию геометрических фракталов [10 - 14]. Все это говорит о потребности в разработке ЭФИ в виде отдельного (дискретного) элемента с теми же конструктивнотехнологическими возможностями, которые обеспечивают обычные резисторы и конденсаторы (габариты, технологии, совместимые с изготовлением интегральных схем, точность параметров, возможность подгонки, стоимость, наличие стандартных рядов параметров и характеристик и т.п.).

Наиболее близко отвечают всем этим требованиям ЭФИ на основе многослойной резистивно-емкостной среды, впервые предложенные в работах [15, 16]. Варианты конструкций такой многослойной резистивно-емкостной среды представлены на *рисунке 1.3*.



Рисунок 1.3. Варианты *RC*-ЭРП со структурами слоев вида: *a* – *R*-*C*-0; *b*-*R*1-*C*-*R*2; *c*-*C*1-*R*-*C*2 (*I* – резистивные слои, *2* – диэлектрические слои, *3* – проводящие обкладки)

В настоящее время изготовлены образцы толстопленочных ЭФИ на основе R-C-NR ЭРП (вариант б). Однако практическое изготовление образцов ЭФИ на основе многослойной резистивно-емкостной среды и применение их для создания фрактальных функциональных устройств радиоэлектроники вскрыло некоторые недостатки таких элементов. Во-первых, при автоматизированном синтезе схемы коммутации входящих в ЭФИ R-C-NR ЭРП с высокой долей вероятности образуются фрактальные конденсаторы с гальванической связью между выводами. Это в ряде схем может нарушать режим работы активных элементов по постоянному току. Поэтому для работы схемы требуется вводить дополнительные разделительные конденсаторы большой емкости. Во-вторых, при изготовлении элементов по толстопленочной или полупроводниковой технологии практически невозможно выполнить требуемый номинал нижнего резистивного слоя из-за того, что при формировании диэлектрика и верхнего резистивного слоя используются высокотемпературные операции. Вследствие этого многократное температурное воздействие на нижний резистивный слой вызывает существенное изменение удельного сопротивления слоя, имеющего многокомпонентный состав, и приводит к изменению требуемого коэффициента *N*.

На наш взгляд, устранить или существенно уменьшить проявление этих недостатков можно использованием для синтеза ЭФИ RC-ЭРП с другой структурой слоев, а именно, со структурой слоев вида C-R-NC. Эта гипотеза основывается на следующих обстоятельствах.

1. Преимущественное количество диэлектрических слоев в многозвенной цепи, состоящей из ЭРП вида C-R-NC, с высокой долей вероятности будет приводить к ЭФИ без гальванической связи между выводами, что точнее отражает название элемента – фрактальный конденсатор.

2. В данной конструкции важно обеспечить точное соотношение удельных емкостей диэлектрических слоев, определяемых коэффициентом *N*. Поэтому изменение номинала резистивного слоя не будет критичным для получения заданного коэффициента *α*.

3. Математические модели, в качестве которых для RC-ЭРП используются матрицы *у*-параметров длинных RC-линий, в одном случае для R-C-NR-линии, а в другом случае для C-R-NC-линии, являются дуальными.

Однако, при замене в синтезированном ЭФИ R-C-NRЭРП на C-R-NC ЭРП фрактальные свойства получившегося двухполюсника теряются. Поэтому для синтеза ЭФИ на основе C-R-NC ЭРП, требуется разработка другой программы синтеза.

Целью данной работы является исследование возможности создания ЭФИ на основе RC-ЭРП со структурой слоев вида C-R-NC.

Для достижение поставлено цели необходимо решить следующие задачи:

1. Разработка программы анализа ЭФИ на основе *у*-параметров RC-ЭРП со структурой слоев C-R-NC и оценка возможности получения ЭФИ;

2. Разработка программы синтеза;

3. Разработка методики проектирования конструкции ЭФИ.

При этом, необходимо учесть, что постоянство фаз импеданса должно быть не менее одной частотной декады, а так как С-R-NC ЭРП является преимущественно емкостным элементом, то уровень постоянства фазы импеданса должно находиться в пределах от -45 до -90 градусов.

9

ГЛАВА 2 Описание математической модели

2.1 Постановка задачи анализа ЭФИ на основе многослойной резистивноемкостной среды C-R-NC структуры

Очевидно, что алгоритм программы анализа будет являться фундаментом для алгоритма синтеза (поиска схем коммутаций), и оптимизации параметров C-R-NC ЭФИ.

Для того что бы упростить программу синтеза, предположим, что существуют фрактальные элементы на двух C-R-NC структурах. Перед тем как начать поиск схем включения, необходим математический аппарат для анализа ЭФИ, так как анализ электронных схем на ЭВМ осуществляется с помощью математической модели, т.е. системы уравнений, описывающей работу исследуемой схемы.

Как правило, в реальных конструкциях *RC*-ЭРП толщины слоев на несколько порядков меньше длины и ширины элемента. Поэтому для анализа эти элементы считаются двумерными. Но, в частном случае, когда удельные параметры слоев не зависят от координат в плоскости слоев, а контакты к резистивным слоям расположены так, как показано на *рисунке 1.3*, и образуют контакты по всей ширине резистивных слоев, то для анализа эти *RC*-ЭРП можно считать одномерными. Тогда в качестве математических моделей таких элементов можно использовать длинные *RC*-линии с соответствующей структурой слоев.

Конструкция C-R-NC ЭРП представлена на *рисунке 1.3, с*, а его условное графическое изображение (УГО) с нумерацией выводов, представлено на *рисунке 2.1*.



Рисунок 2.1. УГО С-R-NC ЭРП

Так как C-R-NC ЭРП является многополюсным элементом, то для его анализа можно воспользоваться параметрами проводимости, то есть идеализированными у-параметрами этого элемента. В данном случае, матрица у-параметров должна иметь размерность 4х4, так как мы рассматриваем четырехполюсник. Следовательно, матрица проводимостей в общем виде будет иметь вид:

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} & Y_{14} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} & Y_{24} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} & Y_{34} \\ Y_{41} & Y_{42} & Y_{43} & Y_{44} \end{bmatrix}$$
(2.1)

В соответствии с [17] матрица *у*-параметров для С-R-NC структуры преобразуется к виду:

$$Y = \frac{j\omega C}{\theta} \begin{bmatrix} \frac{(N+1)}{t\,h\theta} & -th\left(\frac{\theta}{2}\right) & \frac{-(N+1)}{sh\theta} & -N \cdot th\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ -th\left(\frac{\theta}{2}\right) & \frac{1}{N+1}\left(N\theta+2 \cdot th\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) & -th\left(\frac{\theta}{2}\right) & \frac{-N}{N+1}\left(\theta-2 \cdot th\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) \\ \frac{-(N+1)}{sh\theta} & -th\left(\frac{\theta}{2}\right) & \frac{(N+1)}{t\,h\theta} & -N \cdot th\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ -N \cdot th\left(\frac{\theta}{2}\right) & \frac{-N}{N+1}\left(\theta-2 \cdot th\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) & -N \cdot th\left(\frac{\theta}{2}\right) & \frac{N}{N+1}\left(\theta+2 \cdot N \cdot th\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) \end{bmatrix}$$

$$(2.2)$$

, где $\theta = \sqrt{j\omega RC(N+1)}$ - постоянная распространения линии, *С* – полная емкость первого диэлектрического слоя, *R* – полное сопротивление резистивного слоя, *N* – соотношение удельных емкостей второго и первого диэлектрических слоев.

В дальнейшем, для проверки результатов работы программ анализа и синтеза, будем использовать схемотехническое моделирование в программе OrCAD. С этой целью была разработана схемотехническая модель С-R-NC ЭРП в виде 512-звенных лестничных цепей (*рисунок 2.2*), содержащих R- и C- элементы с сосредоточенными параметрами.



Рисунок 2.2. Лестничная цепь замещения C-R-NC структуры

Убедимся, что разработанная схемотехническая модель действительно аппроксимирует свойства C-R-NC ЭРП в широком диапазоне частот. Для этого сравним графики частотных характеристик некоторых *у*-параметров, вычисленных на основе (2.2), с аналогичными у-параметрами, полученными в программе OrCAD. Моделировать будем

ячейки под номерами: *Y*₁₂, *Y*₂₄ и *Y*₄₃. Результаты сравнения приведены попарно на *рисунках* 2.3 – 2.8.



Рисунок 2.3. Графики АЧХ и ФЧХ в программе MATLAB для ячейки Y₁₂



Рисунок 2.4. Графики АЧХ и ФЧХ в программе OrCAD для ячейки Y₁₂



Рисунок 2.5. Графики АЧХ и ФЧХ в программе MATLAB для ячейки Y₂₄



Рисунок 2.6. Графики АЧХ и ФЧХ в программе OrCAD для ячейки Y₂₄



Рисунок 2.7. Графики АЧХ и ФЧХ в программе MATLAB для ячейки Y₄₃



Рисунок 2.8. Графики АЧХ и ФЧХ в программе OrCAD для ячейки Y₄₃

Если сравнить графики АЧХ и ФЧХ для Y_{12} на *рисунках 2.3* и 2.4, для Y_{24} на *рисунках 2.5* и 2.6, для Y_{43} на *рисунках 2.7* и 2.8, то можно заметить, что результаты моделирования в программе MATLAB, на основе математической модели, и в программе OrCAD, на основе лестничных цепей, одинаковы. В результате, проверка в двух программах полностью подтвердила нумерацию на УГО (*рисунок 2.1*) и в матрице *у*-параметров.

2.2 Основные уравнения многополюсника в форме у-параметров

Обобщим математическую модель четырехполюсника для случая большего числа полюсов на основе работы [18].

Рассмотрим линейный неавтономный многополюсник, находящийся под гармоническим внешним воздействием. Пусть напряжения всех выводов многополюсника относительно базисного задаются с помощью независимых источников напряжения (*puc.2.9, a*).



Рисунок 2.9. Линейные неавтономные многополюсники

a) задание напряжений на всех выводах многополюсника б) режим, когда все источники напряжения, кроме Е, выключены

В соответствии с принципом наложения, ток каждого вывода равен сумме частичных токов, вызванных действием каждого из независимых источников напряжения в отдельности:

, где $I_i^{(i)}$ – частичный ток *i*-го вывода, вызванный действием источника E_j в режиме, когда все остальные независимые источники напряжения выключены (закорочены).

Коэффициенты уравнений (2.3) – первичные параметры многополюсника – имеют физический смысл входных и передаточных проводимостей, определенных в режиме короткого замыкания, Y-параметры многополюсника.

Из (2.3) следует, что:

$$Y_{jj} = I_{j}^{(j)} / E_{j}$$
(2.4)

В формуле (2.4) записана комплексная входная проводимость многополюсника со стороны зажима ј (комплексная входная проводимость между полюсом ј и соединенными вместе всеми остальными полюсами), измеренная в режиме, когда все источники напряжения, кроме *E*_i, выключены (*puc. 2.96*).

Аналогично, получаем:

$$Y_{ij} = I_i^{(j)} / E_j \tag{2.5}$$

Имеет физический смысл передаточной проводимости от полюса j к полюсу i, определенный в режиме, когда все источники напряжения, кроме E_j , выключены (*puc. 2.9* δ).

Заменяя в уравнениях (2.3) ЭДС источников соответствующими напряжениями и используя матричную форму записи, получаем:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \cdots \\ I_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1N} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2N} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ Y_{N1} & Y_{N2} & \cdots & Y_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ \cdots \\ U_{N0} \end{bmatrix}$$
(2.6)

Уравнения (2.6) являются основными уравнениями многополюсника в форме *Y*. Квадратная матрица (2.7) является неопределенной матрицей проводимости или неопределенной матрицей *y*-параметров многополюсника.

$$Y_{ij} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \dots & Y_{1N} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2N} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ Y_{N1} & Y_{N2} & \cdots & Y_{NN} \end{bmatrix}$$
(2.7)

2.3 Метод многополюсных подсхем

Для дальнейших вычислений воспользуемся методом многополюсных подсхем. Метод основан на разделении сложной схемы (или системы уравнений) на простые подсхемы (подсистемы) с учетом связей между ними.

Для использования данного метода необходимо разбить всю схему соединений на подсхемы. Так как в нашей структуре участвуют два четырехполюсника, то очевидно, что оба четырехполюсника будут отдельными подсхемами. Далее необходимо пронумеровать узлы связей между подсхемами. Нумерация узлов двух С-R-NC ЭРП представлена на *рисунке 2.10*.



Рисунок. 2.10. Нумерация узлов двух С-R-NC ЭРП при составление глобальной матрицы

В соответствии с нумерацией узлов составляется глобальная матрица *у*-параметров. Глобальная матрица *у*-параметров – это матрица проводимостей, которая объединяет все параметры подсхем для анализа всей структуры в целом.

Принцип заполнения глобальной *У*-матрицы описан в [19] и может быть представлен в виде следующего алгоритма:

1) Для двух С-R-NC ЭРП, на которые условно разбита вся схема, вычисляем

матрицы проводимости $Y^{i} = \begin{bmatrix} y_{jk}^{i} \end{bmatrix}$, $j = \overline{1,N}$, $k = \overline{j,N}$; где N – порядок матрицы проводимости одного C-R-NC ЭРП.

2) Для всех элементов каждой матрицы Yⁱ вычисляем строку и столбец глобальной матрицы, в соответствии с номером узла (*рисунок 2.4*) и номерами локальных

узлов *j* и *k* (рисунок 2.1), то есть r=U(i,j) и c=U(i,k), где U – матрица с номерами узлов.

3) Заполняем глобальную матрицу проводимости, присваивая элементы матриц Y^i C-R-NC ЭРП соответствующим п.2 узлам: $Y_{global}[r,c]=Y_{global}[r,c]+Y_i[j,k]$.

Результат составления глобальной матрицы проводимостей для двух C-R-NC ЭРП (*рисунок 2.10*), представлен ниже:

$$Y1 = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} & Y_{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} & Y_{24} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} & Y_{34} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ Y_{41} & Y_{42} & Y_{43} & Y_{44} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Y_{55} & Y_{56} & Y_{57} & Y_{58} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Y_{65} & Y_{66} & Y_{67} & Y_{68} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Y_{75} & Y_{76} & Y_{77} & Y_{78} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Y_{85} & Y_{86} & Y_{87} & Y_{88} \end{bmatrix}$$
(2.7)

После составления глобальной матрицы проводимостей, необходимо учесть связи между узлами подсхем, которые соответствуют различным схемам включения

четырехполюсников, для этого последовательно преобразуем глобальную матрицу (2.7), используя следующие правила [18]:

1. Если контакт с номером N соединен с землей (общий или базисный узел), тогда напряжение на данном выводе равно нулю и, следовательно, данный узел необходимо исключить из системы уравнений, для этого строки и столбцы с порядковым номером N вычеркиваются с матрицы *у*-параметров;

2. Если два каких-либо вывода многополюсника, например с номерами k и N, объединяются в один полюс, которому присваивается номер k, то ток, протекающий по полученному соединению, равен сумме токов k-го и N-го выводов. При этом в основной системе уравнений многополюсника уравнения для токов k-го и N-го выводов заменяются одним уравнением. Следовательно, при объединении k-го и N-го полюсов в один k-й полюс k-я и N-я строки и столбцы матрицы y-параметров суммируются и становятся k-ой строкой и столбцом;

3. Если какой-либо вывод многополюсника, например *N*-й, не используется при его соединении с остальной частью цепи, т.е. является внутренним узлом многополюсника, то необходимо вычеркнуть *N*-ую строку и столбец, и заменить остальные элементы матрицы *y*-параметров на новые, определяемые с помощью соотношения:

$$Y_{ij} = Y_{ij} - Y_{iN} \bullet Y_{Nj} / Y_{NN}$$

$$(2.8)$$

Рассмотрим пример преобразования глобальной У-матрицы для конкретной схемы включения двух С-R-NC ЭРП, изображенной на *рис. 2.11*.



Рисунок 2.11. Вариант схемы включения

Анализируя *рисунок 2.11*, последовательно преобразуем исходную матрицу (2.7), используя правила, изложенные выше.

Шаг 1:

Для вывода 5, соединенный с общим узлом, согласно п.1 правил преобразования матрицы проводимостей, необходимо зачеркнуть пятую строку Y_{5j} и столбец Y_{i5} в глобальной матрице проводимости. Получаем матрицу *Y2* с размерностью 7х7:

$$Y2 = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} & Y_{14} & 0 & 0 & 0 \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} & Y_{24} & 0 & 0 & 0 \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} & Y_{34} & 0 & 0 & 0 \\ Y_{41} & Y_{42} & Y_{43} & Y_{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Y_{66} & Y_{67} & Y_{68} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Y_{76} & Y_{77} & Y_{78} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Y_{86} & Y_{87} & Y_{88} \end{bmatrix}$$

Шаг 2:

Выводы 2,3 и 6 объединены в один полюс, тогда, согласно п.2 правил преобразования матрицы проводимости, необходимо сложить строки Y_{2j} , Y_{3j} и Y_{6j} в строке Y_{2j} , а затем столбцы Y_{i2} , Y_{i3} и Y_{i6} в столбце Y_{i2} . Далее строки Y_{3j} и Y_{6j} и столбцы Y_{i3} и Y_{i6} вычеркиваются из матрицы *у*-параметров. Получаем матрицу *Y3* с размерностью 5х5:

$$Y3 = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} + Y_{13} & Y_{14} & 0 & 0 \\ Y_{21} + Y_{31} & Y_{22} + Y_{23} + Y_{32} + Y_{33} & Y_{24} + Y_{34} & Y_{67} & Y_{68} \\ Y_{41} & Y_{42} + Y_{43} & Y_{44} & 0 & 0 \\ 0 & Y_{76} & 0 & Y_{77} & Y_{78} \\ 0 & Y_{86} & 0 & Y_{87} & Y_{88} \end{bmatrix}$$

Шаг 3:

Контакты 1 и 7 объединены, следовательно, по такому же принципу, что и в предыдущем шаге необходимо сложить строки Y_{1j} и Y_{7j} в строке Y_{1j} , а затем столбцы Y_{i1} и Y_{i7} в столбце Y_{i7} . Далее удалить строку Y_{7j} и столбец Y_{i7} в матрице проводимости. Получаем матрицу *Y4* с размерностью 4х4:

$$Y 4 = \begin{bmatrix} Y_{11} + Y_{77} & Y_{12} + Y_{13} + Y_{76} & Y_{14} & Y_{78} \\ Y_{21} + Y_{31} + Y_{67} & Y_{22} + Y_{23} + Y_{32} + Y_{33} & Y_{24} + Y_{34} & Y_{68} \\ Y_{41} & Y_{42} + Y_{43} & Y_{44} & 0 \\ Y_{87} & Y_{86} & 0 & Y_{88} \end{bmatrix}$$

$$IIIaz 4:$$

Согласно п.3, правил преобразования матрицы проводимости, если какой-либо вывод многополюсника, например *N*-й, не используется, т.е. является внутренним узлом многополюсника, то элементы матрицы проводимостей пересчитываются по формуле (2.8), а строка Y_{Nj} и столбец Y_{iN} вычеркиваются из матрицы *y*-параметров. В нашем случае таким внутренним полюсом является вывод 8. Получаем матрицу *Y5*с размерностью (3x3).

$$Y5 = \begin{bmatrix} Y_{11} + Y_{77} - \frac{Y_{78}Y_{87}}{Y_{88}} & Y_{12} + Y_{13} + Y_{76} - \frac{Y_{78}Y_{87}}{Y_{88}} & Y_{14} \\ Y_{21} + Y_{31} + Y_{67} - \frac{Y_{68}Y_{87}}{Y_{88}} & Y_{22} + Y_{23} + Y_{32} + Y_{33} - \frac{Y_{68}Y_{86}}{Y_{88}} & Y_{24} + Y_{34} \\ Y_{41} & Y_{42} + Y_{43} & Y_{44} \end{bmatrix}$$

Шаг 5:

Так как контакт 4, так же как и контакт 8, является внутренним узлом многополюсника, то выполним те же операции что и в предыдущем шаге. В результате получим матрицу *Y6* с размерностью 2x2.

$$Y_{0}^{i} = \begin{bmatrix} Y_{11}^{i} & Y_{12}^{i} \\ Y_{21}^{i} & Y_{22}^{i} \end{bmatrix}$$

$$Y_{11}^{i} = Y_{11} + Y_{77} - \frac{Y_{78}Y_{87}}{Y_{88}} - \frac{Y_{14}Y_{41}}{Y_{44}}$$

$$Y_{12}^{i} = Y_{12} + Y_{13} + Y_{76} - \frac{Y_{78}Y_{87}}{Y_{88}} - \frac{Y_{14}(Y_{42} + Y_{43})}{Y_{44}}$$

$$Y_{21}^{i} = Y_{21} + Y_{31} + Y_{67} - \frac{Y_{68}Y_{87}}{Y_{88}} - \frac{(Y_{24} + Y_{34})Y_{41}}{Y_{44}}$$

$$Y_{22}^{i} = Y_{22} + Y_{23} + Y_{32} + Y_{33} - \frac{Y_{68}Y_{86}}{Y_{88}} - \frac{(Y_{24} + Y_{34})(Y_{42} + Y_{43})}{Y_{44}}$$

2.4 Преобразование матрицы у-параметров в матрицу z-параметров

В нашей работе необходимо получить не проводимость, а импеданс ЭФИ, т.е. матрицу *z*-параметров. Для этого, после пересчета матрицы *y*-параметров, в зависимости от схемы включения, можно получить, из соотношения между неопределенными матрицами проводимостей и сопротивлений многополюсника, матрицу *z*-параметров по следующим правилам [20]:

1. Если матрица *у*-параметров получилась размерностью 1x1, то *z*-параметр вычисляется по формуле:

$$Z_{11} = \frac{1}{Y_{11}} \tag{2.9}$$

2. Если матрица *у*-параметров получилась размерностью 2x2, то *z*-параметр вычисляется по следующему соотношению:

$$Z_{11} = \frac{Y_{22}}{Y_{11} \bullet Y_{22} - Y_{12} \bullet Y_{21}}$$
(2.10)

3. Если матрица *у*-параметров получилась размерностью больше, чем 2x2, то необходимо уменьшить матрицу до размерности 2x2 путем вычеркивания последнего столбца и строки, например под номером *N*, и заменить остальные элементы матрицы *у*-параметров на новые, определяемые с помощью соотношения (2.8). После того как матрица *у*-параметров станет размерностью 2x2 необходимо воспользоваться вторым правилом для получения матрицы *z*-параметров.

Из приведенных правил видно, что в итоге у нас должно получиться одно значение *z*-параметра, которое зависит от частоты. Далее, меняя частоту можно получить массив значений Z_{11} и построить график ФЧХ.

2.5 Разработка алгоритма и программы анализа ЭФИ на основе у-параметров 2.5.1 Генерирование вариантов схем включения четырехполюсников

Чтобы задать схему включения воспользуемся матрицами инцидентности, такими матрицами в нашей программе будут: матрица узлов, соединенных с землей (GND) размерностью 1x8, матрица неиспользуемых контактов (FLOAT) размерностью 1x8 и матрица соединений (CON) размерностью 8x8.

Матрицу соединений будем изначально задавать такой что бы удобнее было ее обрабатывать. Алгоритм задания матрицы соединений следующий: 1) создать нулевую матрицу размерностью 8х8; 2) установить единицы только в тех ячейках, где имеется связь между контактами (главная диагональ остается со значениями ноль), при этом, не должно быть дублирования одного и то же соединения в двух разных ячейках; 3) при установке единицы в ячейку следует учесть, что строка должна иметь меньший порядковый номер, чем столбец. Пример матриц инцидентности, для схемы включения представленного на *рисунке 2.11*, приведено ниже:

$$GND = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
(2.11)

$$FLOAT = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(2.12)

Ради упрощения анализа условимся в том, что входной контакт всегда будет под номером 1, следовательно, из основных свойств неопределенных матриц проводимостей и

сопротивлений линейных неавтономных многополюсников [18] видно, что нам не придется перемещать столбцы и строки матрицы *у*-параметров.

При формировании вариантов схем включения необходимо учесть следующие ограничения: контакты 2, 4 и 6, 8 одного C-R-NC ЭРП не должны быть замкнуты между собой; контакт 1 в базе схем включения должен оставаться неиспользуемым, для дальнейшего поиска схем включений.

Несмотря на указанные ограничения, оказалось, что можно сгенерировать 140 различных вариантов схем соединений двух С-R-NC ЭРП.

Примеры некоторых вариантов схем включения приведены на рис. 2.12.



Рисунок 2.12. Варианты схем включения двух C-R-NC структур

2.5.2 Блок-схема программы анализа

Исходя из рассмотренных математических моделей и алгоритмов и методики, создадим программу анализа в среде МАТLAB. Данная программа должна преобразовывать глобальную матрицу *у*-параметров, в зависимости от матриц инцидентности, на диапазоне частот, который задает пользователь. Результатом работы программы служит массив значений ФЧХ импедансов всех вариантов схем соединений двух C-R-NC ЭРП четырехполюсника. Блок-схема работы программы приведена на *рисунке 2.13*.



Рисунок 2.13. Блок-схема программы анализа

ГЛАВА 3 Разработка программы синтеза ЭФИ в среде MATLAB

3.1 Разработка программы отбора вариантов схем включения C-R-NC ЭРП, удовлетворяющих заданным требованиям

В главе 2 мы рассмотрели программу анализа и оценили базу схем соединений двух C-R-NC элементов. Можно заметить, что в нашем случае, для поиска нужной схемы коммутации, нет необходимости в построении сложных алгоритмов синтеза, достаточно будет обойтись методом перебора.

Для увеличения количества схем коммутаций будем дополнительно соединять входной контакт с неподключенными внутренними контактами (FLOAT). Подобное действие также улучшит взаимосвязь двух C-R-NC структур, добавляя еще одну степень свободы, что позволит получить более качественное ЭФИ.

Так как наша работа направлена на то, чтобы найти такие схемы включения двух C-R-NC ЭРП, которые обеспечивают заданные параметры ЭФИ, то необходимо определить сам факт того, что фаза импеданса двухполюсника (φ_Z) на основе текущей схемы коммутации на определенном участке частот отвечает заданным требованиям. Данную проверку можно осуществить простым способом, для этого необходимо вычислить количество точек в заданном диапазоне частот, в которых φ_Z из массива *z*-параметра попадают в интервал фаз, заданный в начальных условиях пользователем (*рисунок 3.1*). Здесь φ_c – значение заданного уровня постоянства фазы, φ_i – отклонение значения фазы входного импеданса оцениваемого варианта C-R-NC ЭРП, ε – допустимая неравномерность ФЧХ входного импеданса, $F_{\text{мин}}$ и $F_{\text{макс}}$ – максимальная и минимальная частоты диапазона, в котором производится поиск ЭФИ. Обозначим это количество точек переменной β .



Рисунок 3.1. Пример вычисления количества точек попадания в окно

Результатом работы данной программы будет схема коммутации, в которой β количество точек *z*-параметра, на определенном участке частот и фаз больше, чем при других схемах коммутаций. Блок схема программы представлена на *рисунке 3.2*.



Рисунок 3.2. Блок-схема программы синтеза

3.2 Разработка программы оптимизации параметров C-R-NC ЭРП N и L

Из предыдущего параграфа видно, что результатом работы программы синтеза является найденная схема включения двух С-R-NC ЭРП. Далее необходимо оптимизировать параметры элементов, для того чтобы увеличить количество точек β , которые попадают в искомое окно. В качестве оптимизируемых параметров будем использовать N (отношение емкостей C-R-NC ЭРП) и L (условная длина одной секции).

Значения параметров N для всех секции выбираются одинаковыми (так как все слои секций выполняются в одном технологическом цикле). Диапазон возможных вариаций параметра N ограничим от 1 до 10. Для параметра L также существуют ограничения, а именно, сумма длин секций двух C-R-NC ЭРП должна равняться двум. Из этого следует, что программа должна выбрать такую комбинацию параметров N и L, при которой будет достигнут максимум $\beta = f(N, L)$.

Блок-схема программы оптимизации приведена на рисунке 3.3.



Рисунок 3.3. Блок-схема программы оптимизации

После того, как найдена схема коммутации и оптимизированы параметры *N* и *L* выводится график ФЧХ импеданса найденной схемы замещения ЭФИ. График ФЧХ строится в логарифмическом масштабе по оси частот. Количество точек для построения графика рано 1001. Пример полученного графика представлен на *рисунке 3.4*.



Рисунок 3.4. Окно графика ФЧХ

3.3 Проверка адекватности результатов программы синтеза на основе C-R-NC ЭРП

Для физической реализации ЭФИ необходимо учесть следующие технические требования:

1. Выбрать несколько значений уровня постоянства ФЧХ импеданса ЭФИ от -45° до -90°, остановимся на следующих уровнях постоянства ФЧХ: -50°, -60°, -70°.

2. Минимальная ширина диапазона частот постоянства ФЧХ входного импеданса 1 декада. Диапазон интересуемых частот должен лежать в пределах от 1кГц до 10МГц: более низкие частоты редко встречаются в задачах обработки сигналов, а на более высоких частотах можно столкнуться с проблемой адекватных измерений ФЧХ входного импеданса.

3. Интегрировать все разработанные ЭФИ на одно конструктивное основание с целью возможности их групповой подстройки или сложной коммутации нескольких ЭФИ в виде единого интегрального модуля.

Так как диапазон рабочих частот ЭФИ лежит в области низких (средних) частот, размеры частей конструкций толстопленочных ЭФИ будут занимать большую площадь и все синтезированные ЭФИ должны быть изготовлены в одном технологическом цикле, рационально использовать в качестве основания – полированную подложку со стандартными габаритными размерами 48×60×1 (Б47.374.000-07, Б40.737.000ТУ-84) из алюмооксидной керамики ВК-94-1 Al₂O₃ 94,4% (аЯ0.027.002ТУ).

Чтобы выполнить все требования и найти оптимальные конструкции для изготовления ЭФИ, мы вели поиск с разными погонными параметрами на каждом уровне постоянства фаз, используя программный модуль синтеза. Затем, «вручную» проанализировав полученные варианты, выбрали 3 самых оптимальных ЭФИ (*рисунки* 3.5, 3.7 и 3.9).

Для проверки корректности работы программы синтеза все положительные результаты синтеза были проверены в программе схемотехнического моделирования OrCAD (модель описана в *параграфе 2.1*). Результаты моделирования представлены на *рисунках 3.6, 3.8* и *3.10*.

26



Рисунок 3.5. Полученная схема в программе синтеза С-R-NC ЭРП по уровню постоянства импеданса фазы

$$-50^{\circ} \pm 2^{\circ}$$
(параметры схемы: $R_{ne.1} = R_{ne.2} = 100 \kappa O M$; $C_1 = C_2 = 1 \mu \Phi$;
 $L_1 = 0,6$; $L_2 = 1,4$; $N = 8$)



Рисунок 3.6. ФЧХ импеданса синтезированной схемы по уровню постоянства фазы – 50 ° ± 2 ° *a*) в программе синтеза C-R-NC ЭРП; *б*) в программе OrCAD на основе 512-звенной SPice-модели



Рисунок 3.7. Полученная схема в программе синтеза C-R-NC ЭРП по уровню постоянства импеданса фазы $-60^{\circ} \pm 2^{\circ}$ (параметры схемы: $R_{ne.1} = R_{ne.2} = 100 \kappa O M$; $C_1 = C_2 = 1 \mu \Phi$; $L_1 = 0.95; L_2 = 1.05; N = 5$)



Рисунок 3.8. ФЧХ импеданса синтезированной схемы по уровню постоянства фазы $-60^{\circ} \pm 2^{\circ}$: *a*) в программе синтеза C-R-NC ЭРП; *б*) в программе OrCAD на основе 512-звенной SPice-модели



Рисунок 3.9. Полученная схема в программе синтеза C-R-NC ЭРП по уровню постоянства импеданса фазы $-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$ (параметры схемы: $R_{ne.1} = R_{ne.2} = 100 \kappa O M$; $C_1 = C_2 = 1 \mu \Phi$; $L_1 = 1, 2; L_2 = 0, 8; N = 5$)



Рисунок 3.10. ФЧХ импеданса синтезированной схемы по уровню постоянства фазы — 70 ° ± 2 °: *a*) в программе синтеза С-R-NC ЭРП; *б*) в программе OrCAD на основе 512-звенной SPice-модели

Как видно из рисунков ФЧХ синтезированных ЭФИ (рисунки 3.6, *a*), 3.8, *a*) и 3.10, *a*) совпадают с ФЧХ многозвенных моделей (рисунки 3.6, б), 3.8, б) и 3.10, б), что дает основание считать результаты синтеза адекватными и достаточными для дальнейшего их использования в полученных конструкциях.

3.4 Разработка интерфейса программы

Конечным результатом разработки программного продукта, является программа с графическим интерфейсом пользователя (ГПИ). В нашем случае нам необходимо создать два окна: окно задания требуемых параметров ЭФИ и окно визуализации результатов синтеза в конце работы программы.

Программа MATLAB имеет в своем составе готовую среду разработки элементов интерфейса GUIDE. Для создания окна в начале работы программы воспользуемся данной средой. Подробный процесс и описание конструктива среды GUIDE имеется в [21]. Результат разработки интерфейса установки начальных параметров поиска, представлен на *рисунке 3.11*.



Рисунок 3.11. Начальное окно задания параметров поиска

На первоначальном этапе необходимо ввести информацию, однозначно характеризующую объект и условия синтеза, а именно, погонные параметры емкость (C) и сопротивление (R) и параметры окна ЧХ, определяющие частотный диапазон, в котором будет производиться поиск ЭФИ, и допустимая неравномерность ФЧХ импеданса (диапазон угла фазы и диапазон частот).

После нажатия на кнопку START, последовательно запускаются подпрограммы синтеза и оптимизации. Результаты синтез отображаются в виде окна графика ФЧХ импеданса (*рисунок 3.4*) и окна второго ГПИ со схемотехнической моделью ЭФИ (*рисунок 3.12*).



Рисунок 3.12. Окно результатов работы программы

Интерфейс, представленный на *рисунке 3.12*, был реализован вручную, с помощью функций дескрипторной графики [21], это связанно с тем, что в среде GUIDE отсутствует возможность рисования геометрических фигур.

ГЛАВА 4 Разработка конструкции ЭФИ на основе RC-ЭРП со структурой слоев вида C-R-NC

Обобщая результаты, полученные в предыдущих главах, можно сказать, что результатом работы программы синтеза ЭФИ со структурой слоев вида C-R-NC является схема внутренней коммутации, длины L_i , погонные параметры слоев (R и C) и коэффициент $N = C_2/C_1$. Все эти параметры обеспечивают выполнение заданной формы ФЧХ импеданса ЭФИ в заданном диапазоне частот.

Следующая задача проектирования состоит в том, чтобы от модели перейти к конструкции (топологии) ЭФИ. Для этого необходимо перейти от безразмерных длин секций С-R-NC ЭРП в модели L_{0i} при их условной ширине $W_0 = 1$, к реальным размерам ЭФИ: L_i и W. Не трудно показать, что при известных погонных параметрах модели R_{nr} и C_{nr} и удельных параметрах резистивного и диэлектрического слоев R_{yo} и C_{yo} , соответственно, выбранных для изготовления ЭФИ, реальные размеры элемента можно найти из соотношений:

1

$$\begin{pmatrix}
\frac{L_{i}}{W}R_{y\partial} = L_{0i} \bullet R_{ne} \\
W \bullet L_{i} \bullet C_{y\partial} = L_{0i} \bullet C_{ne}
\end{pmatrix} \stackrel{L_{i}}{\longrightarrow} \begin{pmatrix}
L_{i} = \sqrt{\frac{R_{ne} \bullet C_{ne}}{R_{y\partial} \bullet C_{y\partial}}} \bullet L_{0i} \\
W = \sqrt{\frac{R_{y\partial} \bullet C_{ne}}{R_{ne} \bullet C_{y\partial}}}
\end{cases} (4.1)$$

Из уравнений (4.1) можно выразить R_{уд} и подставить его первую формулу, в результате чего, длина будет определяться по формуле:

$$L_{i} = \frac{C_{nz} \bullet L_{0i}}{C_{v\partial} \bullet W}$$
(4.2)

Так как в нашем случае уже задано значение коэффициента формы $K_{\phi} = L_i / W = L_{0i}$, то не трудно вычислить ширину ЭРП подставив выражение (4.2) в формулу коэффициента формы:

$$W = \sqrt{\frac{C_{ne}}{C_{y\partial}}}$$
(4.3)

Следовательно, перед расчетом топологии ЭРП необходимо определиться с удельными параметрами емкости.

Синтезированные конструкции ЭФИ состоят из 5 слоев толстых пленок. В местах установки контактных площадок количество слоев увеличивается до 6. При формировании каждого слоя (резистивного, проводящего и диэлектрического) используют соответствующие пасты, которые через сетчатый трафарет наносят на подложку, подвергают сушке и вжиганию. В качестве диэлектрического слоя выберем пасту серии 6000 ТУ-006-00387275-2012 с удельной ёмкостью $C_{yd} = 52 \text{ п}\Phi/\text{мM}^2$.

Используя значение $C_{y\partial}$ и формулы (4.2) и (4.3) легко вычислить параметры синтезированного ЭРП. Вычисленные геометрические размеры спроектированных ЭФИ представим в виде *таблицы 4.1*.

| ЭФИ | L_{1} , мм | L ₂ , мм | W , мм | ${\pmb S}$, м ${\pmb M}^2$ |
|------|--------------|---------------------|--------|-----------------------------|
| -50° | 2,6 | 6,1 | 4,4 | 38,3 |
| -60° | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 38,72 |
| -70° | 5,2 | 3,5 | 4,4 | 38,28 |

Таблица 4.1 – Значение топологических размеров ЭФИ

Примечание: все расчеты проведены с округлением до десятых значений.

Спроектируем конструкцию ЭФИ пользуясь *таблицей* 4.1. Результаты представлены на *рисунках* 4.1, 4.2 и 4.3.



Рисунок 4.1. Эскизное изображение поперечного сечения с обозначением секций проектируемого ЭФИ с уровнем постоянства ФЧХ импеданса – 50 ° ± 2 °



Рисунок 4.2. Эскизное изображение поперечного сечения с обозначением секций проектируемого ЭФИ с

уровнем постоянства ФЧХ импеданса $-60° \pm 2°$



Для того чтобы адекватно оценить параметры изготовленных ЭФИ, а также точно измерить параметры отдельных слоев в процессе изготовления, необходимо предусмотреть контрольные элементы. Как правило, размеры, геометрия и расположение контрольных элементов выбирается максимально близкое к аналогичным параметрам изготавливаемых ЭФИ.

В качестве контрольных элементов выберем следующие:

1. Контрольные конденсаторы. Изготовим их как классический конденсатор – обкладки сформируем из проводящей пасты. Диэлектрические слои пасты выберем в соответствии с нижним и верхним диэлектрическими слоями. Форму выберем аналогичную форме проектируемых ЭФИ. Размеры в *таблице 4.2*.

2. Контрольный резистор. Сформируем его из резистивной пасты применяемого в проекте на свободном месте подложки. Размеры в *таблице 4.2*.

3. Контрольный С-R-NC ЭРП. Сформируем однородный С-R-NC ЭРП с электрическими контактами по торцам резистивного слоя и на проводящих верхних и нижних слоях. Размеры в *таблице 4.2*.

Таблица 4.2 – Значения топологических размеров контрольных элементов на керамической подложке

| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | S, мм ² |
|-------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Контрольный конденсатор | 4,2 | 4,4 | 18,48 |
| Контрольный резистор | 4,2 | 4,4 | 18,48 |
| Контрольный С-R-NC ЭРП | 4,4 | 4,4 | 19,36 |

Примечание: все расчеты проведены с округлением до десятых долей.

Зная размеры конструкций ЭФИ и контрольных элементов, можно спроектировать компоновку их относительно друг друга на керамической подложке, принимая во внимание следующие ограничения:

1. Минимальное расстояние между печатными элементами – 0,4мм;

Минимальное расстояние от края подложки до печатных элементов конструкции – 2мм;

3. Наличие реперных знаков (не менее 3-х) на свободном месте в углах подложки для совмещения слоев во время изготовления;

4. Максимальное рассовмещение слоев ±100мкм;

5. Минимальная ширина проводника – 200мкм.

6. Минимальные размеры контактных площадок – 0,5мм×0,5мм

Послойную топологию всех структур спроектировали в САПР КОМПАС-3D для последующего изготовления сетчатых трафаретов. При компоновке все структуры помещались на половине подложки, поэтому решено было мультиплицировать полученный проект на вторую половину подложки.

Комплект конструкторской документации на послойную топологию приведен в приложении Б.

Исходя из требований КД *приложения Б* был осуществлен финальный подбор паст – *таблица 4.3*.

| Nº | Наименование слоя | Марка пасты | Удельное сопротивление (р, Ом/мм ²) | Площадь слоя, см ² | Метод нанесения |
|----|---------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| 1 | Проводники, контактные площадки | Паста 1130 ТУ 002-00387275-2012 | 0,035 | 3,9871 | |
| 2 | Межслойная изоляция 1 | Паста 6000 ТУ 006-00387275-2012 | R _{из} ≥10 ⁸ Ом | 4,7844 | |
| 3 | Проводники, контактные площадки | Паста 1130 ТУ 002-00387275-2012 | 0,035 | 0,6623 | Трафаретна |
| 4 | Резистивный слой | Паста 3145 ТУ 003-00387275-2012 | 1.105 | 3,0624 | я печать |
| 5 | Межслойная изоляция 2 | Паста 6000 ТУ 006-00387275-2012 | R _{из} ≥10 ⁸ Ом | 3,7897 | |
| 6 | Проводники, контактные площадки | Паста 1130 ТУ 002-00387275-2012 | 0,035 | 3,6134 | |

Таблица 4.3 – Наименования и характеристики толстопленочных паст

Заключение

В ходе данной работы была разработана программа поиска схем коммутаций и оптимизации параметров *N* и *L* ЭФИ на основе двух C-R-NC ЭРП в среде MATLAB. Программа составлена на основе математической модели *у*-параметров элементов со структурой слоев вида C-R-NC.

В программе были синтезированы схемы коммутации двух C-R-NC ЭРП на нескольких значениях уровня постоянства ФЧХ импеданса ЭФИ -50°, -60° и -70°.

Следует отметить, что синтез ЭФИ на основе двух С-R-NC ЭРП не позволяет получить постоянство фазы ФЧХ импеданса в широком диапазоне частот. Увеличение диапазона частот постоянства фазы импеданса ЭФИ можно ожидать при увеличении числа С-R-NC ЭРП, образующих ЭФИ, как это сделано в [22] при синтезе ЭФИ на основе R-C-NR ЭРП.

Все положительные результаты работы программы были проверены в программе схемотехнического моделирования OrCAD на основе PSpice модели 512-звенных лестничных цепей, содержащих R- и C- элементы с сосредоточенными параметрами.

После синтезирования и проверки схем, был разработан конструктив элементов с последующим размещением их на керамической подложке, и разработкой послойной топологии всех структур в программе КОМПАС-3D для изготовления сетчатых трафаретов.

Таким образом, в работе с помощью разработанной программы синтеза показана возможность создания ЭФИ на основе C-R-NC ЭРП и впервые в мировой практике получены варианты схем замещения ЭФИ на этой основе.

Список использованных источников

1. Двухполюсные элементы с фрактальным импедансом и их применение в радиотехнике и связи / П. А. Ушаков, Г. Д. Бабошкин, С. В. Стойчев, В. Г. Гравшин // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2020. Т. 23, № 1. С. 75-105. DOI 10.22213/2413-1172-2020-1-75-100

2. Mandelbrot B. (1987). The Fractal Geometry of Nature. W. H. Freeman and Co.. New York. 1987

3. Oldham K.B., Spanier J. The Fractional Calculus. N.Y.: Acad. Press, 1974.

Потапов А.А. Фракталы в радиофизике и радиолокации: Топология выборки.
 М.: Университет книга, 2005.

5. Учайкин В.В. Метод дробных производных. Ульяновск: Артишок, 2008.

6. Podlubny I. Fractional Differential Equations. San Diego: Acad. Press, 1999.

7. Bard, L.R. Faulkner, "Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications", Wiley (2000). See Sect. 10.3.

8. Рашид Шакирович Нигматуллин и его научная школа // Фракталы и дробные операторы / Предисловие Ю.В. Гуляева, С.А. Никитова / Под ред. А.Х. Гильмутдинова. Казань: Фэн, 2010. С. 9

9. Oustaloup, A. Systemes Asservis Lineaires d'Ordre Fractionnaire: Theorie et pratique' (Editions Masson, Paris, 1983)

10. Bohannan, G.W., Analog Realization of a Fractional Control Element - Revisited, Oct. 27, 2002.

11. Agambayev, A., Patole, S.P., Farhat, M., Elwakil, A., Bagci, H., Salama, K.N., Ferroelectric Fractional-Order Capacitors, Chem. Electro. Chem, vol. 4, 2807-2813, 2017.

12. Shahinpoor M., Ionic Polymer Metal Composites (IPMCs). Smart Multi-Functional Materials and Artificial Muscles, vol. 2, P001-434, The Royal Society of Chemistry, Cambridge UK, 2016.

13. John, D.A., Banerjee, S., Bohannan, G.W., Biswas, K., Solid-state fractional capacitor using MWCNT-epoxy nanocomposite, Applied Physics Letters, vol. 110, paper ID 163504, 2017.

14. Haba T.C., Ablart G., Camps, T., Olivie F., Influence of electrical parameters on the input impedance of a fractal structure realised on silicon, Chaos, Solitons and Fractals, vol. 24, no. 2, pp. 479-490, 2005.

35

15. Гильмутдинов А.Х., Мокляков В.А. Ушаков П.А. Распределенные резистивноемкостные элементы с фрактальной размерностью: конструкции, анализ, синтез и применение // Нелинейный мир, №10-11, 2007. – С. 633 – 638.

16. Гильмутдинов А.Х., Мокляков В.А., Ушаков П.А. Перспективы применения RC-элементов с распределенными параметрами для аналоговой обработки сигналов, идентификации и управления фрактальными объектами и процессами // Вестник КГТУ. 2007. № 3. С. 24 – 29.

17. Happ W.W., Castro P.S., Fuller W.D., Synthesis of solid state distributed parameter functions. – Sunnyvale, California 1962, pp. 262-278.

Попов В.П. Основы теории цепей: Учебник для вузов спец. «Радиотехника». –
 М.: Высш. шк., 1985 – С. 343 – 373.

19. Сигорский В.П., Петренко А.И. Алгоритмы анализа электронных схем. М.: Сов. Радио, 1979 – С. 101-123

20. Пилипенко А.М. Основы теории четырехполюсников и электрических фильтров: учебное пособие / А.М. Пилипенко; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог; Издательство Южного федерального университета, 2019 – С. 11.

21. Ануфриев И.Е. Самоучитель MatLab 5.3/6.х- СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – С. 313 – 408.

22. Ушаков П.А. Разработка генетического алгоритма для синтеза конструкций фрактальных элементов на основе резистивно-емкостной среды со структурой слоев вида R-C-NR / П.А. Ушаков, К.О. Максимов // Вестник ИжГТУ, 2012, № 3 (55). С. 104 – 108.

23. Ушаков П.А. Разработка программы проектирования элементов с фрактальным импедансом на основе C-R-NC структур / П.А. Ушаков, И.В. Князев // сборник «Информационные технологии в науке, промышленности и образовании». – Ижевск; Издательство ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2020.

36

Приложение А

СПРАВКА

Настоящую справку получил Князев Илья Васильевич для предоставления по месту требования в том, что его статья:

Разработка программы проектирования элементов с фрактальным импедансом на основе C-R-NC структур

была принята к публикации в сборник трудов Всероссийской научнотехнической конференции «Информационные технологии в науке, промышленности и образовании», которая состоялась 29.05. 2020 года.

Директор института «Информатика и вычислительная техника»

Ответственный редактор

Ответственный секретарь

И.О. Архипов

К.Ю. Петухов

Т.Ю. Мерзлякова

Приложение Б





| Лерв. примен. | <i>LOO'LL9†S†'ΓLLIN</i> | | |
|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| Cripaði. No | | | |
| רוסלה ע למחמ | | | |
| B30M UHÛ. N ^o JUÛ. | | | |
| Подп. и дата | Парада Парада Парада Кирасе Кирасе Парада Кирасе Парада Кирасе Парада Кирасе Парада Кирасе Парада Кирасе Парада Кирасе Парада Пара | ИГТУ.45461 | 17.001 //um. Macca Macumaδ |
| Инв. Nº подл. | Гизрии Князер Пров. Ушаков — — Т.контр. — — — — — — Нконтр. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | TY-002-00387275-2012 | Aucm 3 Aucmob 7 |

| Перв. примен. | <i>LOO'ZL9757'ΓΓΙ_ΙΝ</i> |
|---------------------------------|--|
| Cripaß. No | |
| Подп. и дата | |
| 33.дм. инв. N ^o дубл | |
| ו אססיג אססיג אססיג אססיג | ИГТУ.4.54617.001 Изм. Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Князев Пров. Ушаков — Полана Плата Тканта |
| VHA. Nº N | нконтр. Иконтр. Утв. Глушков Копировал Формат А4 |

| \square | LOOZL9757'FLJN | | |
|---------------|---|----------------------|---|
| Перв. примен. | | - | |
| oN YDDY) | | | |
| DU | | | |
| (המה על | | | |
| MHB. Nº đựỗn. | | | |
| B3CM: LHB: Nº | | | |
| י ממשמ | | ИГТУ.45467 | 17.001 |
| одл Подг. | Изм. Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Князев Пров. Ушаков — — | Плата | Λum Macca Macuma δ 2:1 |
| NHB. Nº N | Нконтр. Утв. Глушков С | TY-002-00387275-2012 | Dagwarg Al |



